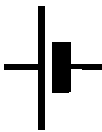




Α. μια μπαταρία 9 Volt (πηγή) 


Β. ένας πυκνωτής 1000 μF / 25 Volt 

Γ. ένα κομμάτι ξύλο (μονωτής) 

Δ. μια δίοδος 

Ε. ένα λαμπάκι (μη ωμικός αντιστάτης) 

ΣΤ. ένας αντιστάτης 100 Ω (ωμικός αντιστάτης) 

Ζ. ένα πηνίο 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

